

論点 [回路理論]

1. インピーダンスの算出に関する理解を問う。
2. 直流回路の過渡応答に関する理解を問う。
3. 二端子対回路に関する理解を問う。