

論点 [回路理論]

1 . 線形素子を用いた回路に関する一般的な理解を問う。

(1)(2) 直流回路における回路方程式に関する理解を問う。

(3) 交流回路とその周波数応答に関する理解を問う。

2 . 非線形素子であるトランジスタを含む回路を正しく取り扱うことができるかを問う。

(1) トランジスタを含む回路での回路方程式に関する理解を問う。

(2) 交流小信号解析に関する理解を問う。