

論点 [回路理論]

1. 合成インピーダンスの算出方法に関する理解を問う。
2. 線形素子を用いた回路において、定常電流・過渡電流・消費エネルギーに関する理解を問う。
3. ダイオードを含む回路の動作を正しく取り扱うことができるかを問う。