

論点 [回路理論]

1. 直流回路の解析に関する理解を問う。
2. 受動素子で構成された回路の過渡応答に関する理解を問う。
3. 演算増幅器を含む回路の伝達特性と周波数特性に関する理解を問う。