

論点 [回路理論]

1. 論理回路、論理式、真理値表に関する理解を問う。
2. 理想的な素子からなる電源の等価回路と電力の取出しに関する理解を問う。
3. 受動素子で構成された回路の過渡応答とその働きについての理解を問う。